



# 硬件课程设计报告

题	目	MIPS-16bit CPU
姓	名	刘祥德
学	号	915106840327
班	号	9151065502(软工二班)
指	导	教师
		潘志兰老师

2018 年 8 月 29 日

## 目录

1. 介绍.....	2
2. 设计.....	2
2.1 主控制单元设计.....	2
2.2 指令系统.....	3
2.2.1 指令格式.....	3
2.2.2 寄存器及其编码.....	3
2.2.3 指令功能说明.....	4
2.3 系统架构.....	5
2.3.1 顶层原理图.....	5
2.3.2 数据通路.....	6
3. 仿真.....	8
3.1 CPU 周期与节拍.....	8
3.2 信号组织.....	8
3.3 仿真波形.....	10
3.3.1 初始化.....	10
3.3.2 仿真.....	12
4. 总结.....	21
4.1 遇到的问题.....	21
4.2 思考.....	21
4.2.1 节拍控制.....	21
4.2.2 指令设计.....	21
5. 源代码.....	22
5.1 指令存储器.....	22
5.2 数据存储器.....	24
5.3 寄存器堆.....	25
5.4 ALU.....	26
5.5 控制器.....	27
5.6 2 选 1 选择器.....	29
5.7 符号扩展.....	30
5.8 PC.....	30

# MIPS-16bit CPU 设计报告

## 1. 介绍

MIPS-16bit CPU 是基于 32bit MIPS RSIV 指令集裁剪、精简后进行设计的单周期处理器，它每个指令的长度固定为 16bit。使用的开发环境为 Xilinx Vivado 2017.1。

## 2. 设计

### 2.1 主控制单元设计

控制信号名	无效时的含义	有效时的含义
ReDst	写寄存器的目标寄存器号来自 RT(位 7:4)	写寄存器的目标寄存器号来自 RD 字段(位 3:0)
Jump	Branch 结果送 PC	位 11:0 立即数右移 1 位与 PC+2 高三位拼接送 PC
Branch	PC+4 送 PC	位 3:0 符号扩展后与 PC+4 相加送 PC
MemRead	无	数据存储器读使能有效
MemtoReg	写入寄存器的数据来自 ALU	写入寄存器的数据来自数据存储器
MemWrite	无	数据存储器写使能有效
ALUSrc	第二个 ALU 操作数的来自寄存器堆 RT	第二个 ALU 操作数的来自低四位的符号扩展
RegWrite	无	寄存器堆写使能有效

表格 2.1-1 7 个控制信号的作用

控制单元的输入为指令的高 4 位操作码。控制单元输出包括 3 个控制多选器的 1 位信号(RegWrite、MemRead、MemWrite)，一个决定是否可以转移的信号(Branch)，和一个 ALU 的 3 位控制信号(ALUOp)。分支控制信号 Branch 与 ALU

的零输入一起送入与门，其输出控制下一个 PC 的选择。

## 2.2 指令系统

### 2.2.1 指令格式

R 型指令：

15	12	11	8	7	4	3	0	
OPCODE				RS		RT		RD

装载指令：

15	12	11	8	7	4	3	0	
OPCODE				RS		RT		SHAMT

相等则分支指令：

15	12	11	8	7	4	3	0	
OPCODE				RS		RT		SHAMT

跳转指令：

15	12	11	0
OPCODE		ADDR	

- (1) R 型指令：寄存器操作数有 3 个 RS、RT 和 RD。RS 与 RT 都为源操作数，RD 字段为目的操作数
- (2) 装载指令：RS 寄存器作为基址与 4 位的地址字段相加得到访存地址。对与装载指令而言，RT 是要存入存储器的数据所在的寄存器。对于装载指令，RT 是要存入存储器的数据所在的寄存器；
- (3) 相等则分支指令：RS 与 RT 是源寄存器，用于比较是否相等。4 位地址进行符号扩展、移位后与 PC 相加以得到分支目标地址；
- (4) 跳转指令：16 位跳转地址[0:0]恒为 0。[12:1]位来自跳转指令的[11:0]位。[15:13]位来自当前 PC+2 的高 4 位；

### 2.2.2 寄存器及其编码

命名	编号	用途
\$s0-\$s3	0-3	保存临时值

\$t0-\$t3	4-7	保存临时变量
\$gp	8	全局指针寄存器
\$sp	9	栈指针寄存器
\$fp	10	帧指针寄存器
\$ra	11	返回地址寄存器
\$ar	12	地址寄存器
备用	13-14	无
\$zero	15	恒 0

表格 2.2-1 MIPS 寄存器

### 2.2.3 指令功能说明

指令	Op_code(4)	ReDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	ALUOp(3)	MemWrite	ALUSrc	RegWrite
MOV	0011	0	0	0	0	0	010	0	1	1
ADD	0010	1	0	0	0	0	010	0	0	1
SUB	0110	1	0	0	0	0	011	0	0	1
AND	0000	1	0	0	0	0	000	0	0	1
OR	0001	1	0	0	0	0	001	0	0	1
SLT	0111	1	0	0	0	0	111	0	0	1
LW	1000	0	0	0	1	1	010	0	1	1
SW	1010	0	0	0	0	0	010	1	1	0
BNE	1110	0	0	1	0	0	011	0	0	0
JMP	1111	0	1	0	0	0	000	0	0	0


表格 2.2-2 按 OP 码译码产生的控制信号


功能示例	含义	注释
MOV \$s0,\$s1(0002)	$R[s0] = R[s1] + 0002$	移动寄存器间的值
ADD \$s0,\$s1,\$s2	$R[s2] = R[s1] + R[s0]$	三个寄存器操作数
SUB \$s0,\$s1,\$s2	$R[s2] = R[s1] - R[s0]$	三个寄存器操作数
AND \$s0,\$s1,\$s2	$R[s2] = R[s1] \& R[s0]$	三个寄存器操作数按位与
OR \$s0,\$s1,\$s2	$R[s2] = R[s1]   R[s0]$	三个寄存器操作数按位或
SLT \$s0,\$s1,\$s2	If( $R[s0] < R[s1]$ ) $R[s2] = 1$	比较是否小于;用于 BNE
LW \$s0,0002(\$s1)	$R[s0] = \text{MEM}[R[s1] + 0002]$	将一个字从内存中取寄存器
SW \$s0,0002(\$s1)	$\text{MEM}[R[s1] + 0002] = R[s0]$	将一个字从寄存器中存到内存中
BNE \$s0,\$s1,0002	If( $R[s0] \neq R[s1]$ ) go to PC+2+0002	不相等检测;和 PC 相关的跳转
JMP 0002	go to 0004 + $[PC+2][15:11]$	跳转到目的地址

表格 2.2-3 指令功能

## 2.3 系统架构

### 2.3.1 顶层原理图

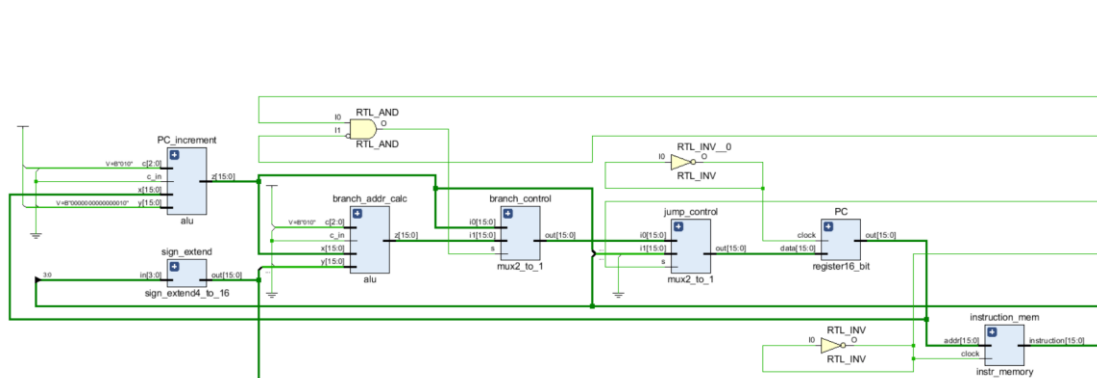

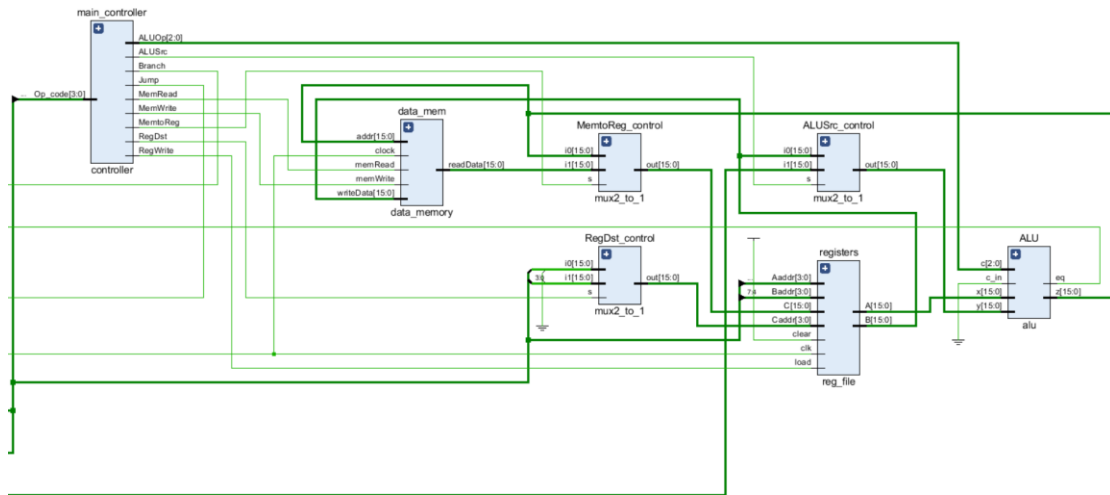

### 2.3.2 数据通路

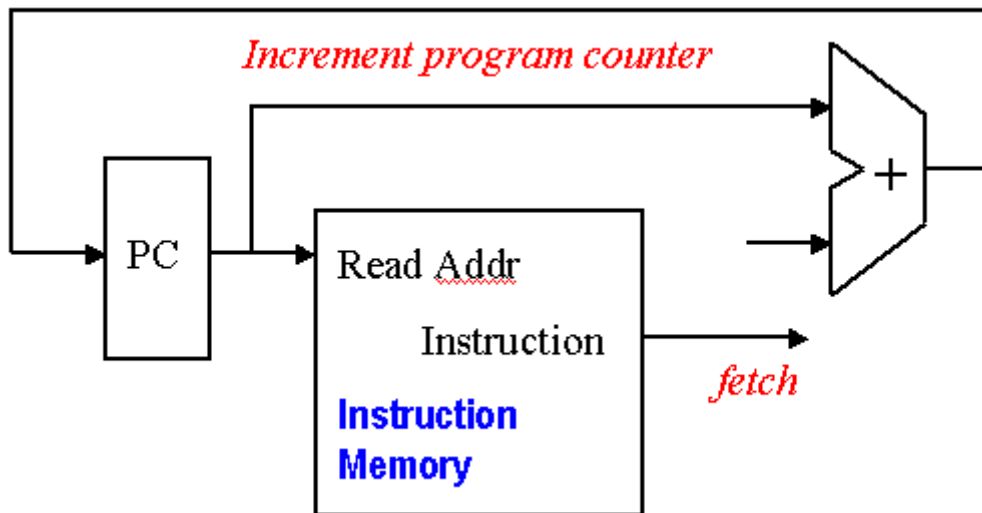


图 2.3-1 存取指令需要的两个状态单元，以及计算下一条指令地址所需要的加法器

两个状态单元分别是指令存储器(Instruction Memory)和程序计数器(PC)。因为数据通路没有写指令，所以指令存储器只提供读访问。因为指令存储器是只读的，我们讲它视为组合逻辑；任意时刻的输出都反应了输入地址处的内容，而不需要读控制信号。程序计数器是一个 16 位的寄存器，它在每个时钟周期末都被写入，所有不需要写控制信号。加法器采用具有加法功能的 ALU，它将输入两个 16 位数相加，将结果输出





ALU 的第二个输入和要存入寄存器堆的数据都需要两个不同的来源，在 ALU 的输入和寄存器对的输入数据处各加入一个多选器。

由于分支指令用主 ALU 对寄存器操作数进行比较，需要加法器完成分支目标的计算。此外增加了一个多选器，用于选择是顺序的指令地址 PC+2 还是分支目标地址写入 PC。

## 3. 仿真

### 3.1 CPU 周期与节拍

CLOCK 信号控制 CPU 周期，每 10ns 改变一次电平；clk2 控制节拍，每 1ns 改变一次电平；一个周期内含有 5 个节拍。(为了确保取指令、指令译码与读寄存器堆、执行或计算地址、存储器访问、写回五个过程有足够的时间)

 


图 3.1-1 周期与节拍


### 3.2 信号组织

为了方便信号与数据验证，按照数据通路图中各元件的输入与输出，将所有总线分类为 NEXT\_PC、PC、instruction、controller、reg\_heap、alu、memory 等几大分组，每个分组的信号意义如下：


- instruction\_part\_memory: 指令存储器中的[63:0]位的指令内容，按字节编址；(总容量为 1024\*8\*2)



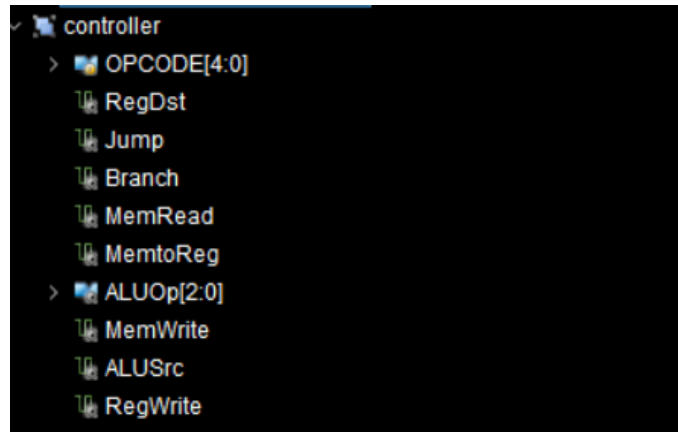
- NEXT\_PC: 下一条将要执行的指令地址;
- PC: 当前执行的指令地址;
- Instruction: 当前执行的指令内容;
- controller: 控制器的输入与输出信号;



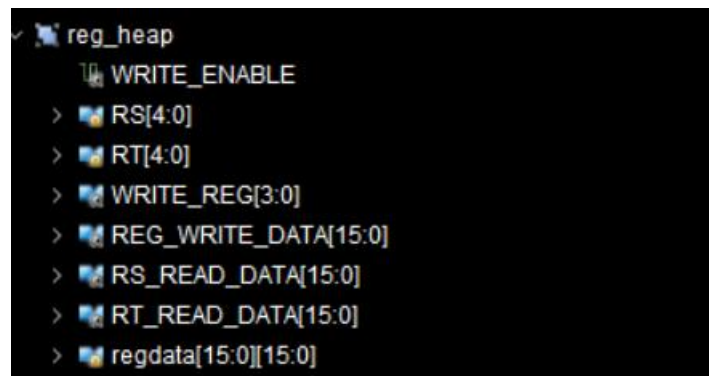
- reg\_heap: 寄存器堆的输入信号与输出信号, 以及每个寄存器的当前值;



- alu: 算术单元的输入信号与输出信号;

 

- memory: 算术单元的输入信号与输出信号;

 

- 其他：指令低 4 位、跳转地址、分支地址等

```

> RD_OR_SHAMT[4:0]
> sign_extended[15:0]
> read_data[15:0]
> jump_addr[15:0]
> branch_addr[15:0]
> branch_ctrl_out[15:0]
> addr[15:0]
> writeData[15:0]
> addr[15:0]
> clock

```

### 3.3 仿真波形

#### 3.3.1 初始化

- 指令存储器的初始化

指令存储器的 16 进制内容如下(从上往下，大堆排序):

3F
C0
8C
00
8C
12
20
12

AC
20
61
02
00
12
10
12

70
12
E0
12
00
...
F0
0F

- 数据存储器的初始化

数据存储器的 16 进制内容如下(从上往下，大堆排序):

12
34
56
78
9A
BC
DE
F1

- 寄存器的初始化

仿真开始时，\$s0,\$s1,\$ar 的值分别初始化为 0005、0057、000A；


为了测试项目设计的 10 种指令，项目预加载以下指令内容到指令存储器中；

指令	功能	期待值变化
MOVE \$ar,\$zero	//基地址从 0 开始;	R[\$ar] = 0
LW \$s0,0000(\$ar)	//R[\$s0] = MEM[R[ar] + 0000];	R[\$s0] = 0012
LW \$s1,0002(\$ar)	//R[\$s1] = MEM[R[ar] + 0002];	R[\$s1] = 0056
ADD \$s0,\$s1,\$s2	//R[\$s2] = R[\$s0] + R[\$s1];	R[\$s2] = 0068
SW \$s2,\$ar(0)	//MEM[R[\$ar] + 0] = R[\$s2];	MEM[1:0]=0068
SUB \$s1,\$s0,\$s2	//R[\$s2] = R[\$s1]-R[\$s0];	R[\$s2] =0044
AND \$s0,\$s1,\$s2	//R[\$s2] = R[\$s1] & R[\$s0];	R[\$s2] = 0012
OR \$s0,\$s1,\$s2	//R[\$s2] = R[\$s1]   R[\$s0];	R[\$s2] = 0056
SLT \$s0,\$s1, \$s2	//if(R[\$s0] < R[\$s1]) R[\$s2] = 0001	R[\$s2] = 0001
BNE \$s0,\$s1,2	//if(R[\$s0] != R[\$s1]) go to PC+2+2;	PC = 0018
JMP 0x0F	//跳转到特定地址	PC = 001E


图 3.3-1 示例指令执行(R 表示取寄存器值，MEM 表示取存储器值)
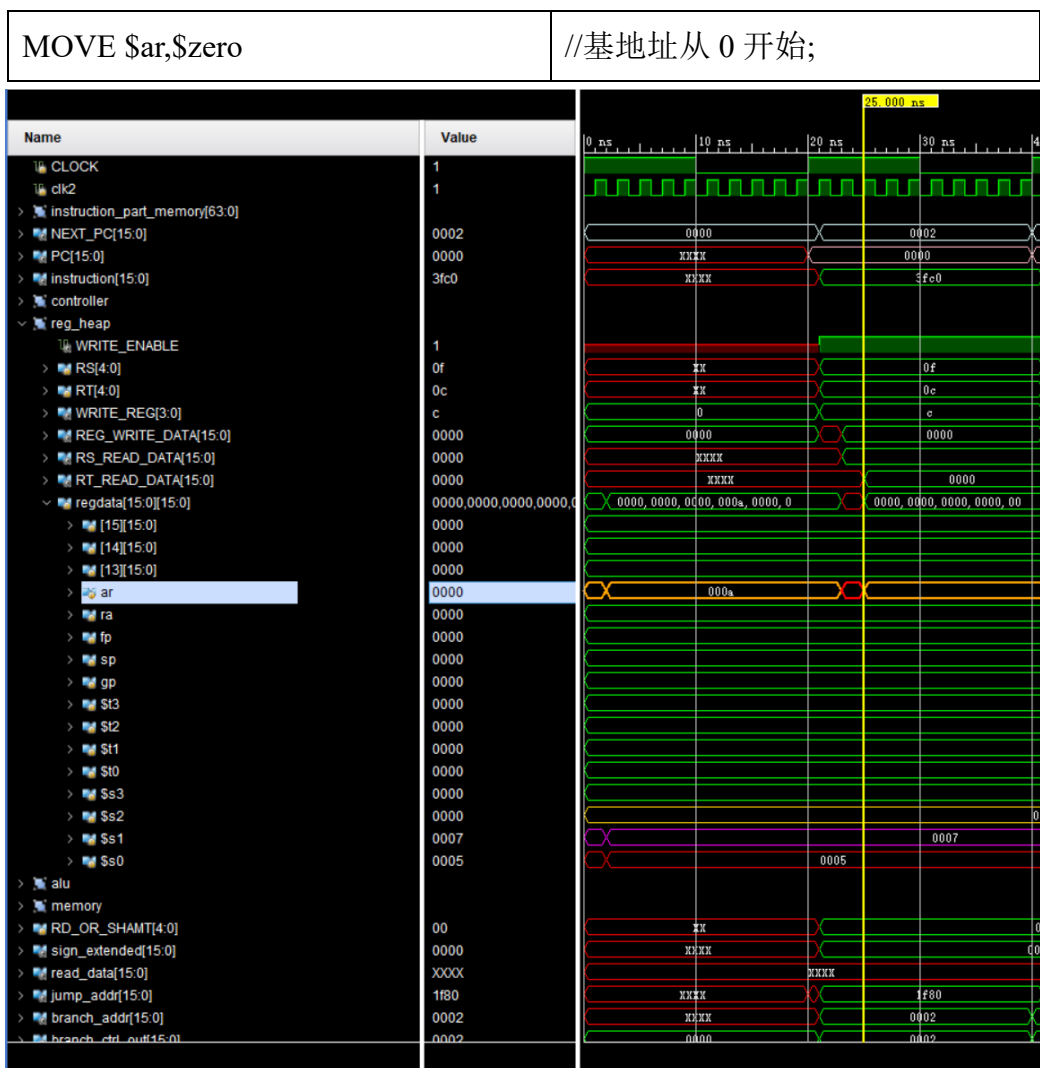
### 3.3.2 仿真

- R 型指令主要展示寄存器值的波形变化；
- 装载型指令主要展示寄存器、数据存储器值的波形变化；
- 跳转、分支型指令主要展示 PC、PC+2 的波形变化




写节拍的上升沿，\$ar 的值从 000A 被变为 0000；

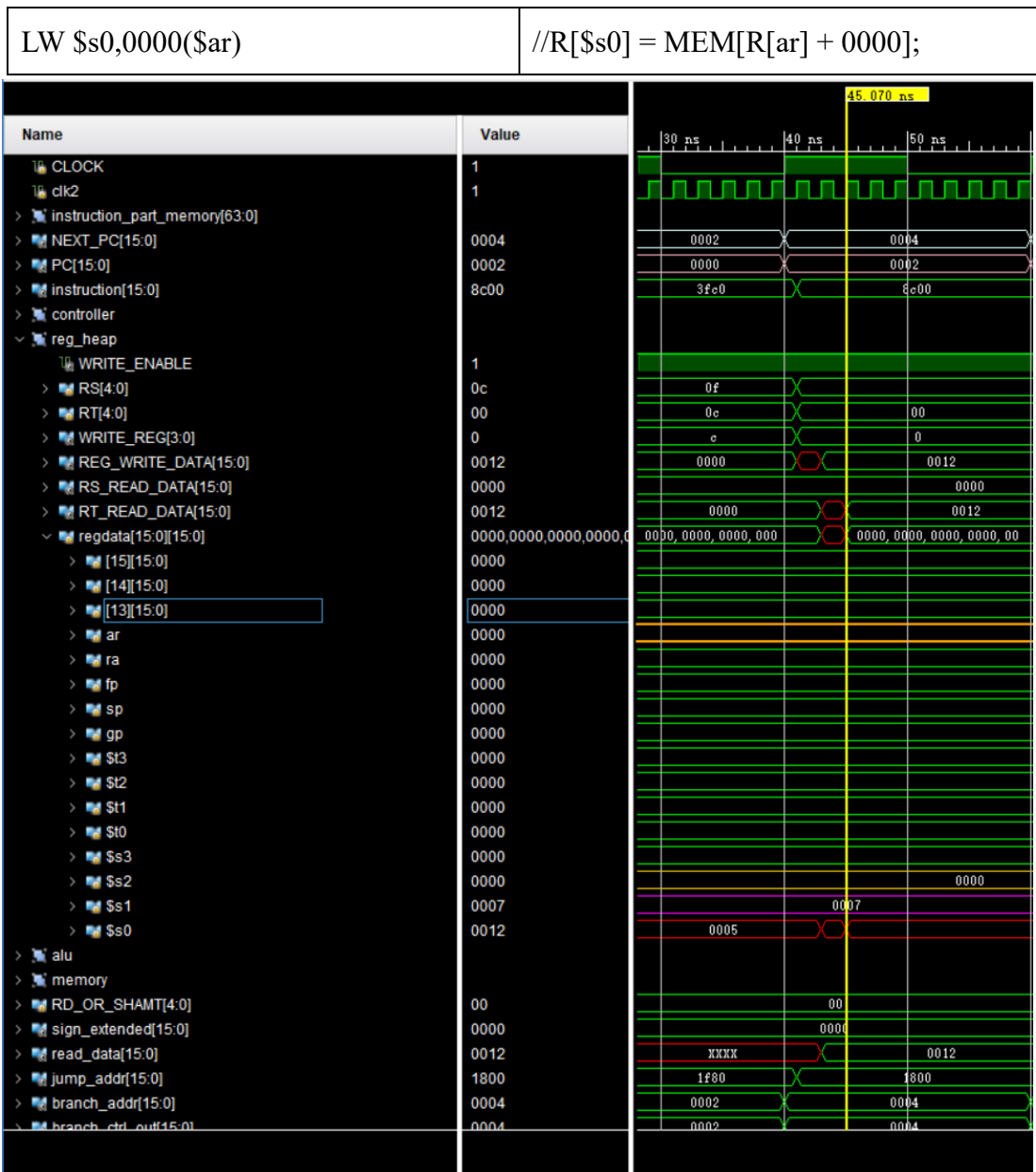

写节拍的上升沿，\$s0 的值从 0005 被变为 0012；

LW \$s1,0002(\$ar)


//R[\$s1] = MEM[R[ar] + 0002];

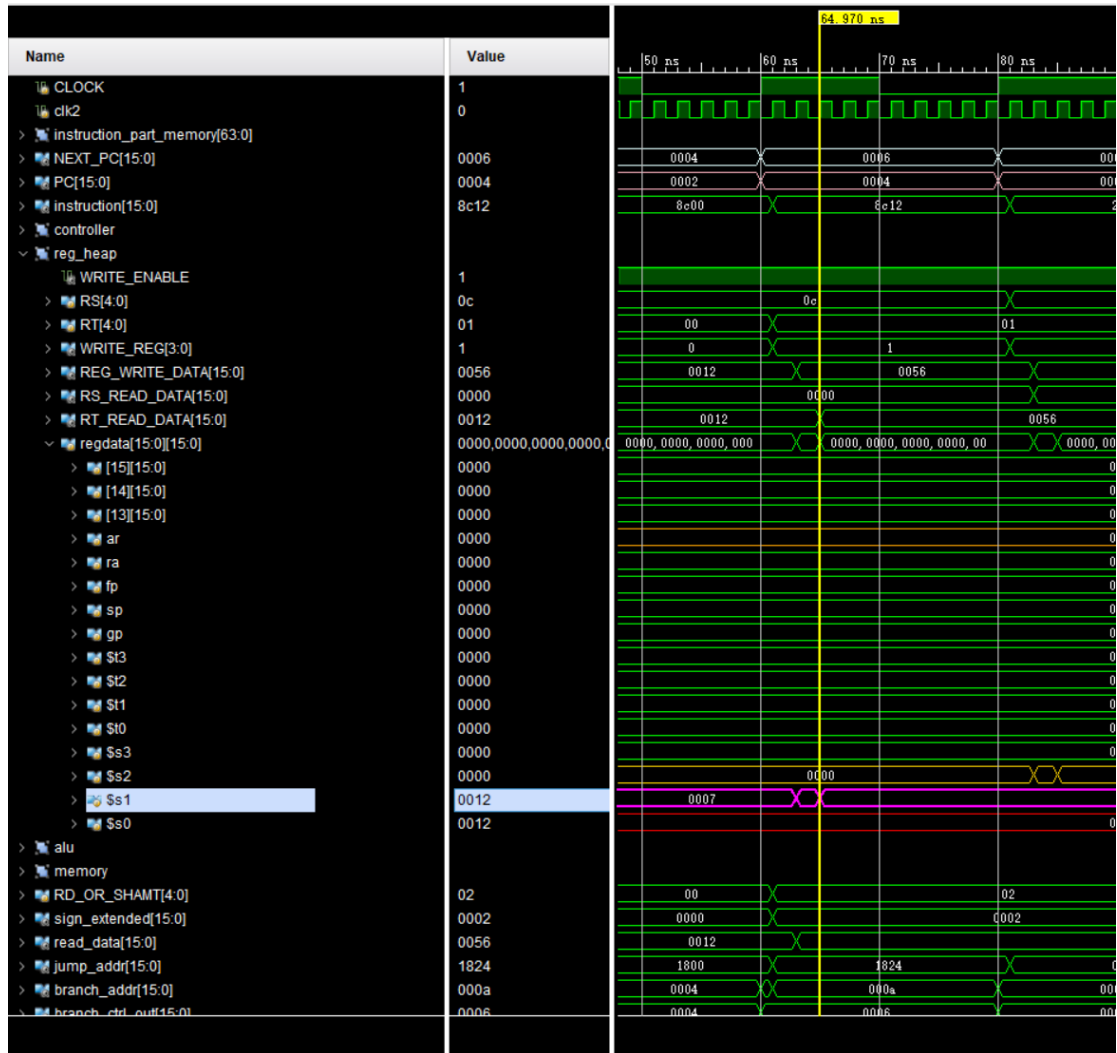

写节拍的上升沿，\$s1 的值从 0005 被变为 0012；

ADD \$s0,\$s1,\$s2

//R[\$s2] = R[\$s0] + R[\$s1];

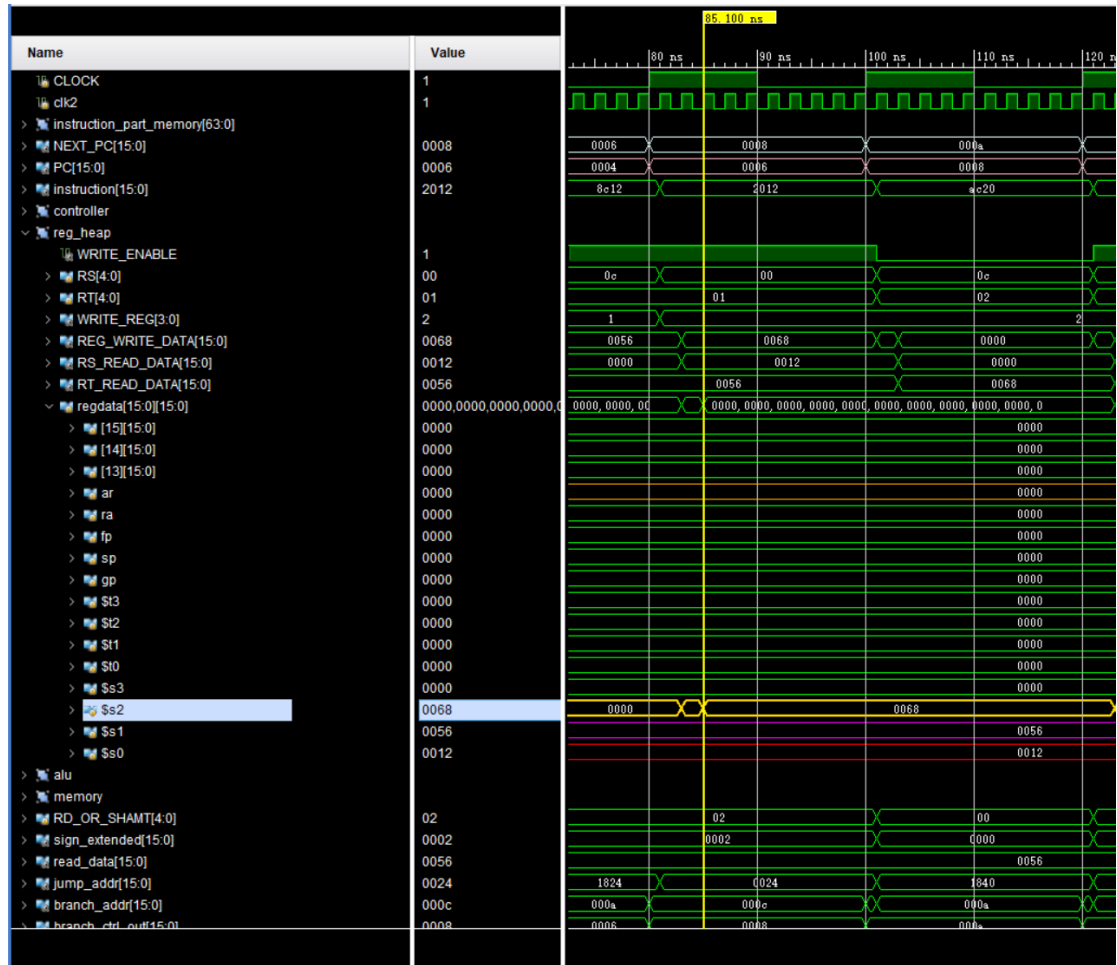


写节拍的上升沿，\$s2 的值从 0000 被变为 0068；



SW \$s2,\$ar(0)	//MEM[R[\$ar] + 0]] = R[\$s2];
-----------------	--------------------------------


SW \$s2,\$ar(0)	//MEM[R[\$ar] + 0]] = R[\$s2];
-----------------	--------------------------------

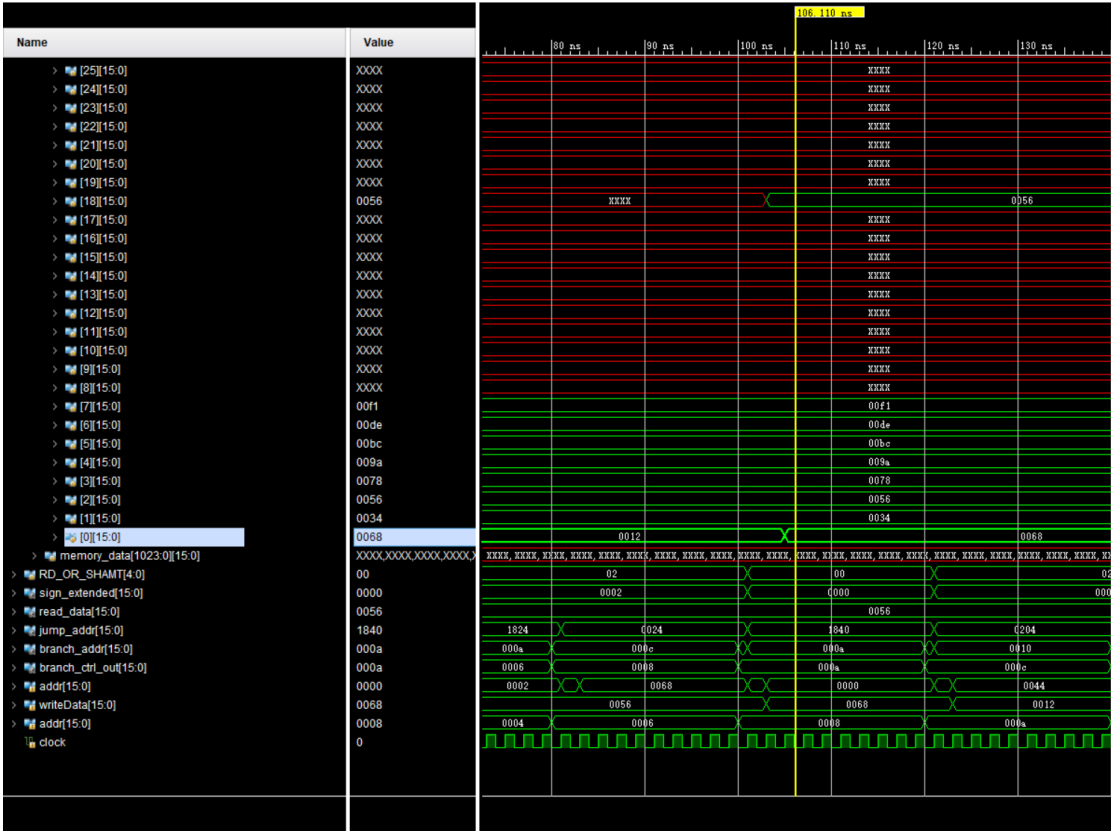

将s2 内容保存到 MEM[0],MEM[0]值从 0012 变为 0068;

SUB \$s1,\$s0,\$s2


//R[\$s2] = R[\$s1]-R[\$s0];

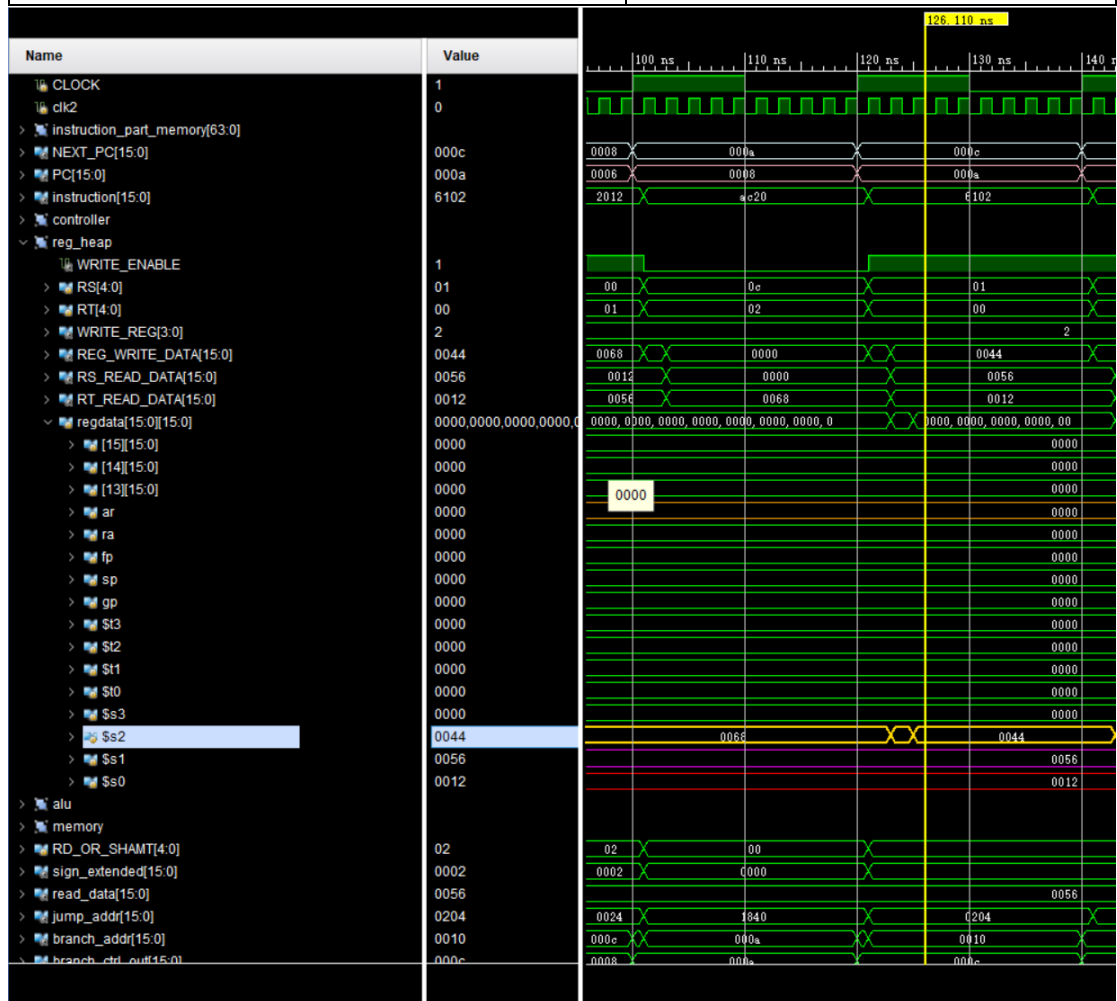

写节拍的上升沿，\$s2 的值从 0068 变为 0044；

AND \$s0,\$s1,\$s2


//R[\$s2] = R[\$s1] & R[\$s0];

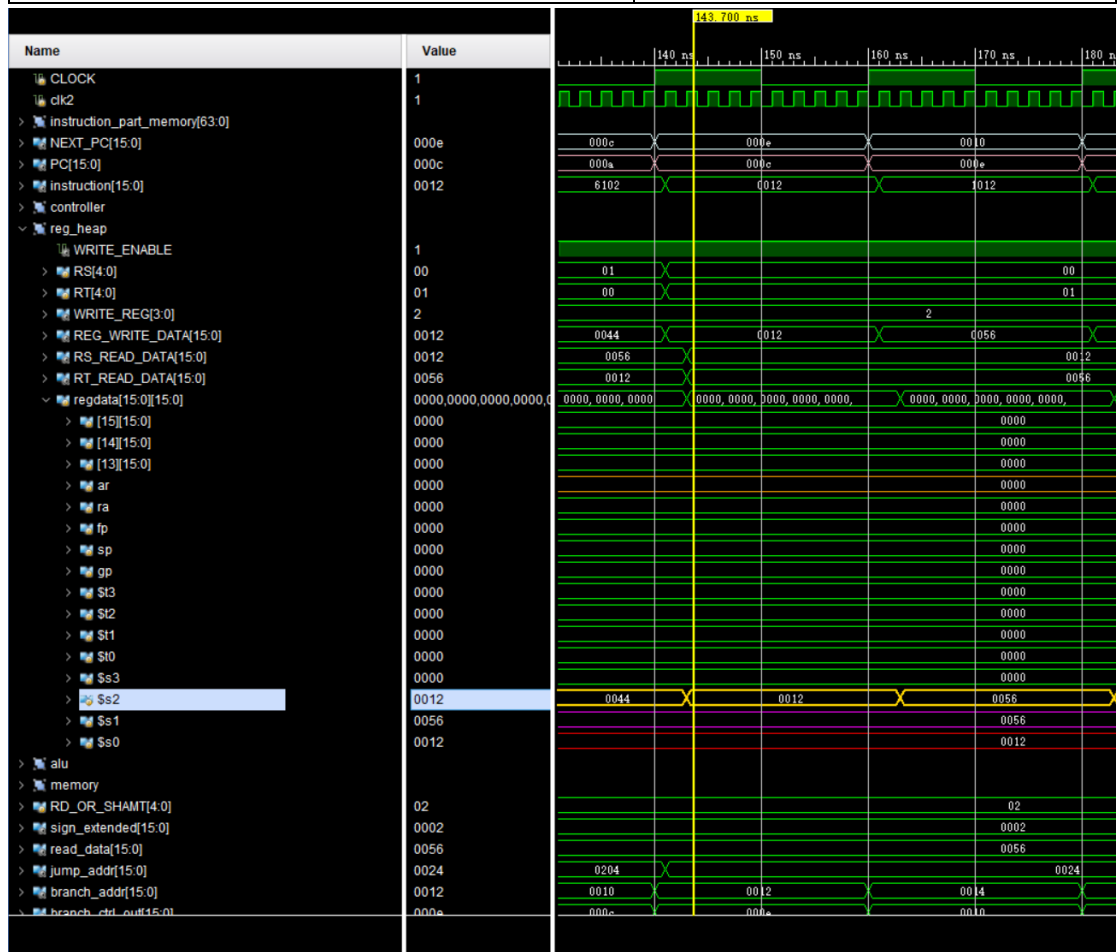

写节拍的上升沿，\$s2 的值从 0044 变为 0012；


OR \$s0,\$s1,\$s2

//R[\$s2] = R[\$s1] | R[\$s0];

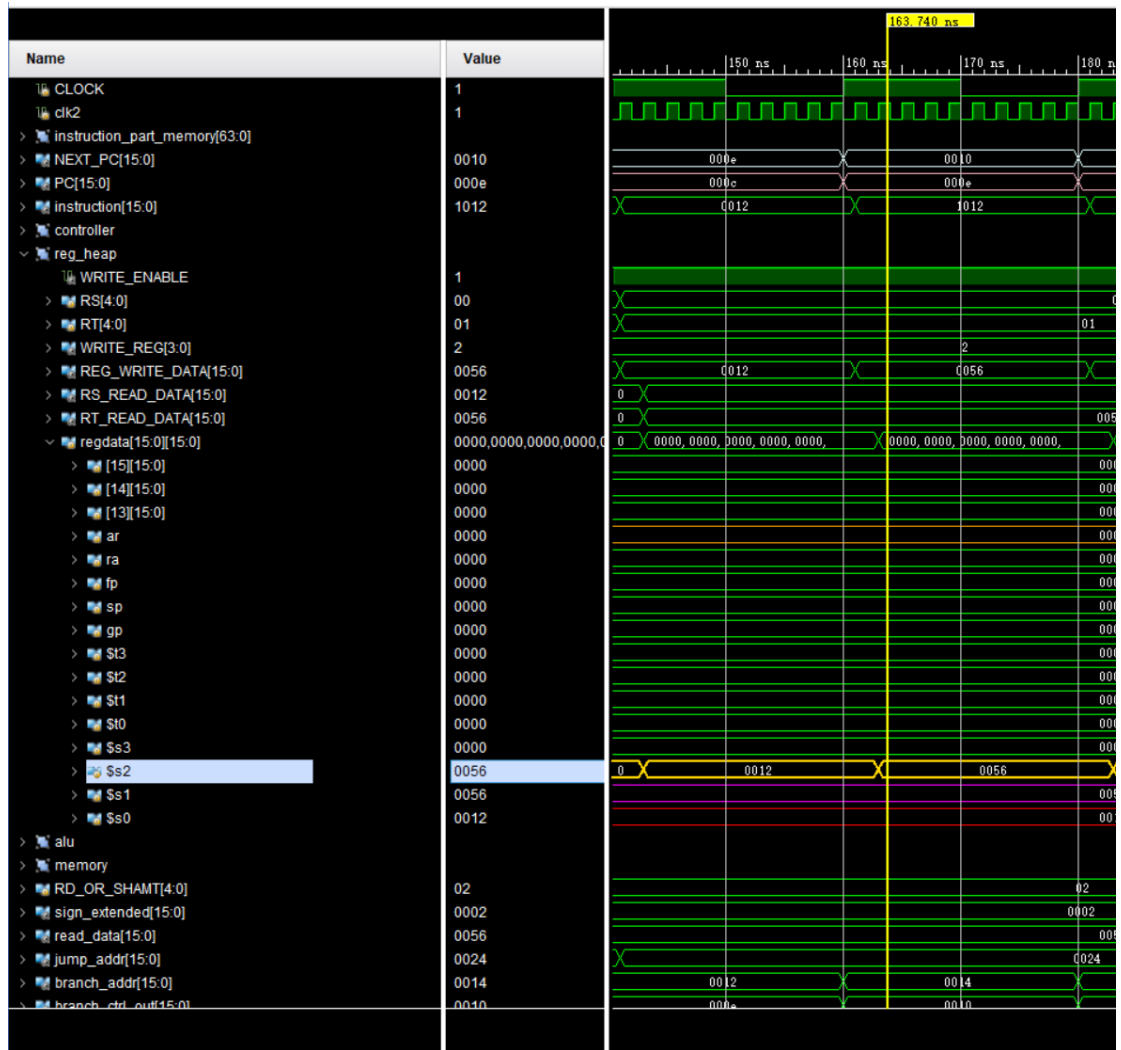


写节拍的上升沿，\$s2 的值从 0012 变为 0056；

SLT \$s0,\$s1, \$s2	//if(R[\$s0] < R[\$s1]) R[\$s2] = 0001
---------------------	---

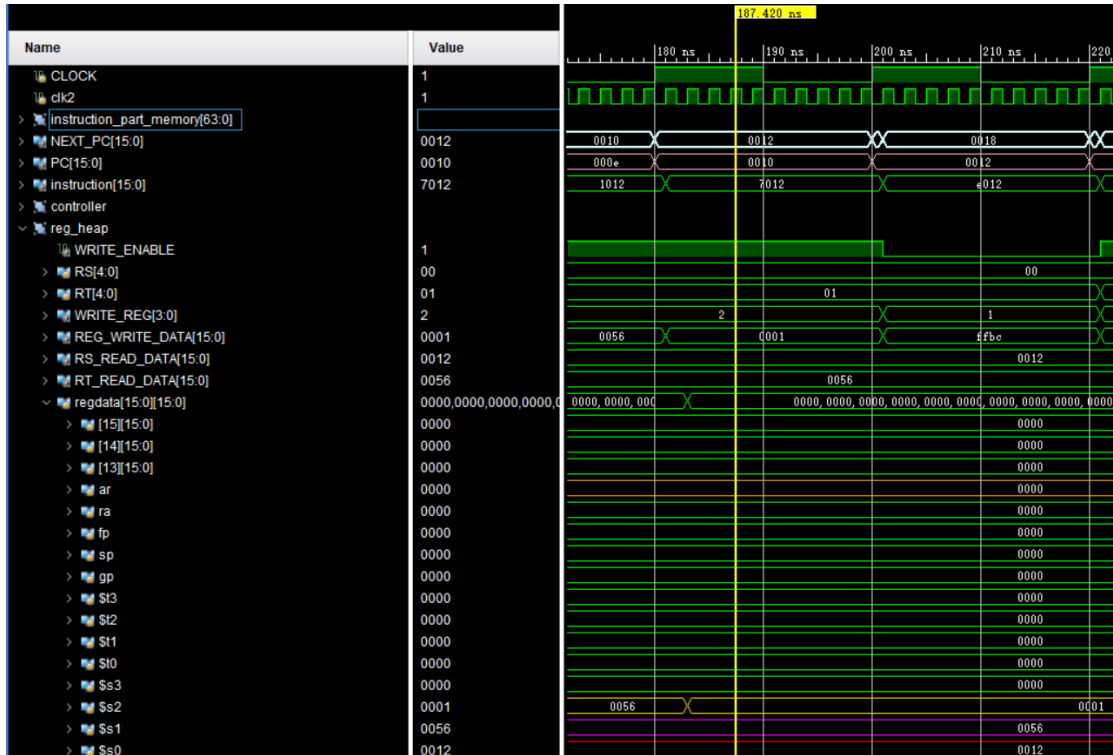


写节拍的上升沿，\$s2 的值从 0056 被置为 0001；

BNE \$s0,\$s1,2	//if(R[\$s0] != R[\$s1]) go to PC+2+2;
-----------------	---

 

NEXT\_PC 的值从原本的 0012 变化为 0018；

JMP 0x0F	//跳转到特定地址
----------	-----------

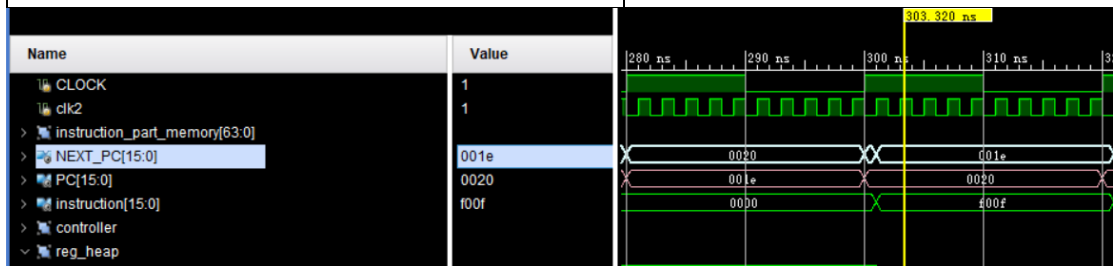

NEXT\_PC 的值从原本的 0020 变化为 001E；

## 4. 总结

### 4.1 遇到的问题

- 问题：节拍数过少，造成寄存器堆的写回操作不及时  
解决：调整时钟周期是节拍的 10 倍关系，保证每个周期有 5 个上升沿
- 问题：always 块的敏感参数不正确，造成寄存器堆的时序逻辑错误  
解决：将敏感列表改成唯一的 `posedge clk`;
- 问题：控制器译码信号错误，导致指令译码错误  
解决：修改映射真值表；
- 问题：MOVE 指令作用下的寄存器实际值与期待值不对，恒为 XXXX  
解决：修改 MOVE 指令的 OPCODE，译码为正确的二进制指令
- 问题：工程无法运行综合，提示 always 的 `posedge` 参数只能为一个  
解决：注释掉 `posedge clear`
- 问题：工程无法仿真，提示缺少顶层文件  
解决：将 CPU 设为顶层文件，作为仿真的入口

### 4.2 思考

#### 4.2.1 节拍控制

CPU 单周期设计中，时钟周期对所有指令登场，这样时钟周期要由执行时间最长的那条指令决定。其中装载指令是执行时间最长的，它依次使用了 5 个功能单元：指令存储器、寄存器堆、ALU、数据存储器、寄存器堆，所有每个时钟周期的节拍的数目应该适应，让执行时间长的指令能够完成对所有元件的操作。

#### 4.2.2 指令设计

本项目中，使用 16 位指令中的高 4 位作为控制器的输入，产生 7 个控制信号。显然使用 4-16 译码的方法可以产生更多的控制信号，但这样会加重控制器本来的负担。常用的方式是采用多级译码的方法，由主控制单元生成 `ALUOp` 作为 ALU 控制单元的输入，再由 ALU 控制单元生成真正的控制 ALU 的信号，这样可以拓展出更多的指令，同时也减少了时钟周期。

因为本项目的目的是理解 CPU 设计原理，并非完成一个具备所有 MIPS 指令

集的功能性 CPU，在本次设计中没有使用。

 


图 4.2-1 Implementation on Project, using Xilinx Vivado

## 5. 源代码

### 5.1 指令存储器

```
module instr_memory(addr, clock, instruction);  
    input [15:0] addr;  
    input clock;  
    output reg [15:0] instruction;  
  
    reg [7:0] memory [1023:0]; //this memory is byte addressable
```

```

//loading some instructions
initial
begin
    $readmemh("instructions.mem", memory);
end

always @ (posedge clock)
begin
    //two bytes are read from the memory to get the complete instruction
    instruction <= {memory[addr], memory[addr + 1]};
end

endmodule

```

 


图 5.1-1 指令存储器



## 5.2 数据存储器

```
module data_memory(addr, memRead, memWrite, writeData, clock,
readData);
    input [15:0] addr;
    input [15:0] writeData;
    input memRead, memWrite, clock;

    output reg [15:0] readData;

    reg [15:0] memory [1023:0]; //this memory is word addressseble
    (each word is 16 bits)

    initial
    begin
        $readmemh("data.mem", memory);
    // memory[0] = 16'd2;
    // memory[1] = 16'd10;
    end

    always @ (posedge clock)
    begin
        if (memWrite == 1)
            memory[addr] <= writeData;

        if (memRead == 1)
            readData <= memory[addr];
    end

endmodule
```

 


图 5.2-1 数据储存器

### 5.3 寄存器堆

```
module reg_file(A, B, Aaddr, Baddr, C, Caddr, load, clear, clk);
    input [3:0] Aaddr, Baddr, Caddr;
    input [15:0] C;
    input load, clear, clk;
    output reg [15:0] A, B;

    reg [15:0] regdata [15:0];

    integer i;

    initial
    begin
        i = 0;
        for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
            regdata[i] = 16'd0;
            #2 regdata[0] = 16'd5;
            regdata[1] = 16'd7;
            regdata[12] = 16'd10;
        end
    always
        #1 regdata[15] = 16'd0; //Con Zero Register
        // write
    always @ (posedge clk) begin
        if (load == 1)
            regdata[Caddr] = C;
        end
    always @ (posedge clk)
        begin

//            if (clear == 0)
//                begin
//                    i = 0;
//                    for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
//                        regdata[i] = 16'd0;
//                    end

            A <= regdata[Aaddr];
            B <= regdata[Baddr];
        end
end
```

```
endmodule
```

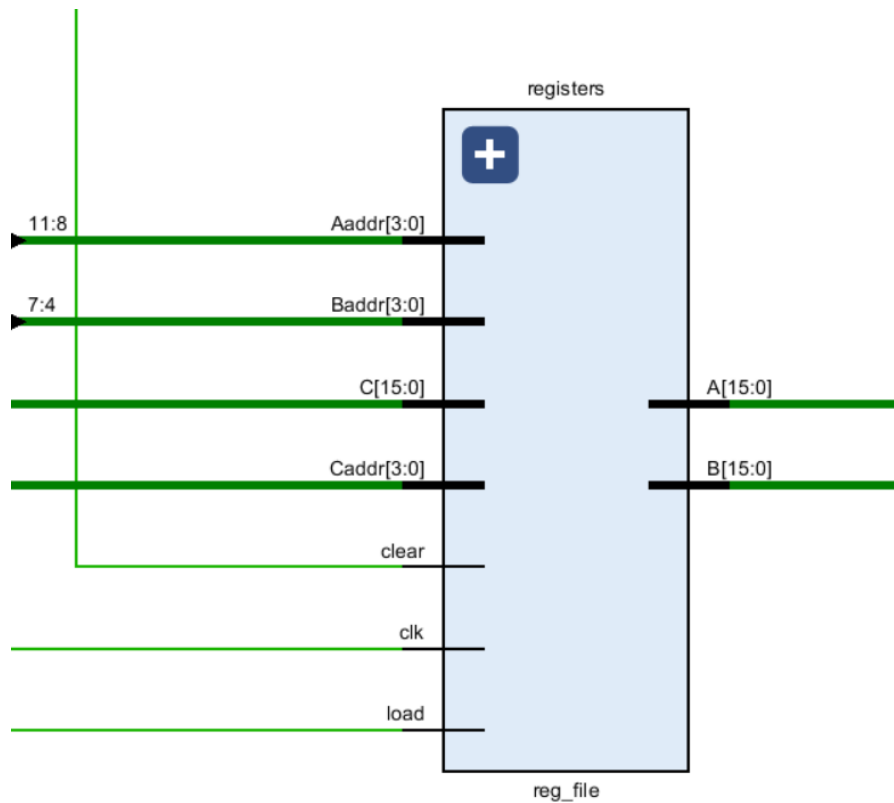


图 5.3-1 寄存器堆

## 5.4 ALU

```
module alu(x, y, z, c_in, c_out, lt, eq, gt, overflow, c);
    input [15:0] x, y;
    input [2:0] c;
    input c_in;

    output reg [15:0] z;
    output reg c_out, lt, eq, gt, overflow;

    always @(c, x, y, c_in)
    begin
        case (c)
            3'b000 : z = x & y; //And
            3'b001 : z = x | y; //Or
            3'b010 : begin
                {c_out, z} = x + y + c_in; //Add
                overflow = (x[15] == y[15]) && (z[15] !=
x[15]); //setting overflow bit
            end
        endcase
    end
endmodule
```

```

        end
        3'b011 : begin
            {c_out, z} = x + ~y + 1;    //Subtract
            overflow = (x[15] != y[15]) && (z[15] !=
x[15]); //setting overflow bit
        end
        3'b111 : z = x < y;           //Set-on-less-than
    endcase

    lt = x < y;    //less than (is x < y?)
    eq = x == y;   //equal (is x = y?)
    gt = x > y;    //greater than (is x > y?)
end
endmodule

```

 


图 5.4-1 ALU

## 5.5 控制器

```

module controller(Op_code, RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite);
    input [3:0] Op_code;
    output reg RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, MemWrite, ALUSrc, RegWrite;
    output reg [2:0] ALUOp; //this is to be directly connected to the ALU control input

    //000 - AND,
    //001 - OR,

```

```

        //010 - ADD,
        //011 - SUB,
        //111 - SET_ON_LESS_THAN

always @(Op_code)
begin
    case (Op_code)
        //MOV instruction
        4'd3 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b00000010011;
        //ADD instruction
        4'd2 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b10000010001;
        //SUB instruction
        4'd6 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b10000011001;
        //AND instruction
        4'd0 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b10000000001;
        //OR instruction
        4'd1 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b10000001001;
        //SLT instruction
        4'd7 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b10000111001;
        //LW instruction
        4'd8 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b00011010011;
        //SW instruction
        4'd10 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b00000010110;
        //BNE instruction
        4'd14 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b00100011000;
        //JMP instruction
        4'd15 : {RegDst, Jump, Branch, MemRead, MemtoReg, ALUOp, MemWrite, ALUSrc, RegWrite} = 11'b01000000000;
        default : $display("Invalid signal");
    endcase
end
endmodule

```

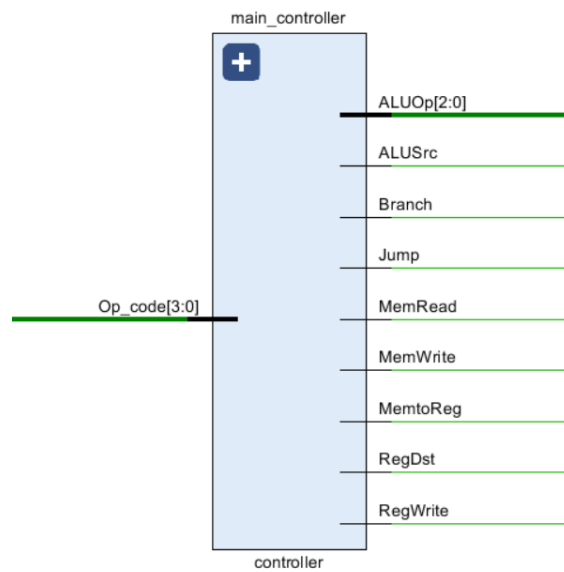


图 5.5-1 主控制器

## 5.6 2 选 1 选择器

```

module mux2_to_1 (out, i0, i1, s);

    input [15:0] i0, i1;
    input s;

    output reg [15:0] out;

    initial
        out = 16'd0;

    always @(s, i0, i1)
    begin
        case (s)
            1'b0 : out = i0;
            1'b1 : out = i1;
            default : $display("Invalid signal");
        endcase
    end
endmodule

```

## 5.7 符号扩展

```
module sign_extend4_to_16(in, out);
    input [3:0] in;
    output reg [15:0] out;
    always @(in)
    begin
        out[3:0] = in[3:0];
        out[15:4] = {in[3], in[3], in[3], in[3], in[3], in[3], in[3],
in[3], in[3], in[3], in[3], in[3]};
    end
endmodule
```

 


图 5.7-1 符号扩展

## 5.8 PC

```
module register16_bit(data, clock, out);
    input [15:0] data;
    input clock;
    output reg [15:0] out;

    initial
    begin
        out = 16'd0;
    end

    always @(posedge clock)
    begin
        out = data;
    end
endmodule
```

 


图 5.8-1 PC